

# Dispositivos Lógicos Programáveis

## Conteúdo do dia:

- Comandos Sequenciais Básicos
- Estrutura IF ELSE;
- Estrutura CASE WHEN;

# Comando *PROCESS*

Como vimos anteriormente, é um *comando concorrente* que permite criar uma área de execução de *comandos sequenciais*.

Uma descrição pode conter vários *process*, sendo todos executados de maneira concorrente.

## Lista de Sensibilidade do comando *PROCESS*

É formada por sinais que, quando alterados, fazem com que o comando *process* seja executado.

Ao término da execução, o processo fica suspenso até a ocorrência de uma nova alteração de valor de um dos sinais relacionados na lista.


# Lista de Sensibilidade do comando *PROCESS*

Exemplo de lista de sensibilidade:



```
1 ENTITY sens_tes IS
2   PORT (a, b : IN BIT;
3         sa, sb : OUT BIT);
4 END sens_tes;
5
6 ARCHITECTURE teste OF sens_tes IS
7 BEGIN
8   abc: PROCESS (a) -- executado na alteracao do valor de "a"
9   BEGIN
10    sa <= a;
11    sb <= b;
12  END PROCESS abc;
13 END teste;
```

# Lista de Sensibilidade do comando *PROCESS*

Exemplo de lista de sensibilidade:

 

Exercício 1 - Descreve este circuito utilizando o comando PROCESS. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.

  

Exercício 1 - Descreve este circuito utilizando o comando PROCESS. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.

Resposta:

```
1 ENTITY mux_p0 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN BIT;  -- entradas
3         s0, s1              : IN BIT;  -- selecao
4         ot                  : OUT BIT); -- saida
5 END mux_p0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p0 IS
8   SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT;
9 BEGIN
10  PROCESS (i0, i1, i2, i3, s0, s1)
11  BEGIN
12      int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
13      int1 <= i1 AND NOT s1 AND      s0;
14      int2 <= i2 AND      s1 AND NOT s0;
15      int3 <= i3 AND      s1 AND      s0;
16      ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
17  END PROCESS;
18 END teste;
```

Notem a diferença entre a descrição utilizando a linguagem concorrente e a linguagem sequencial.

```
ENTITY mux00 IS
  PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT; --entradas
        s0, s1       : IN BIT; --seleção
        ot          : OUT BIT); --saida
END mux00;
ARCHITECTURE nivel_logico OF mux00 IS
  SIGNAL int0, int1, int2, int3: BIT; --sinais
  BEGIN
    ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
    int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
    int1 <= i1 AND NOT s1 AND s0;
    int2 <= i2 AND s1 AND NOT s0;
    int3 <= i3 AND s1 AND s0;
  END nivel_logico;
```

```
1 ENTITY mux_p0 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT; -- entradas
3         s0, s1       : IN BIT; -- selecao
4         ot          : OUT BIT); -- saida
5 END mux_p0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p0 IS
8   SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT;
9 BEGIN
10  PROCESS (i0, i1, i2, i3, s0, s1)
11  BEGIN
12      int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
13      int1 <= i1 AND NOT s1 AND s0;
14      int2 <= i2 AND s1 AND NOT s0;
15      int3 <= i3 AND s1 AND s0;
16      ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
17  END PROCESS;
18 END teste;
```

## Comando *IF ELSE*

A construção "IF ELSE" permite a execução condicional de um ou mais comandos sequenciais, de acordo com uma lista de condições.

As condições são avaliadas na ordem de apresentação do código.

## Comando *IF ELSE*

O comando **IF** inicia a lista de condições e pode ser seguido por cláusulas **ELSIF** contendo, também, condições a serem verificadas.

Caso nenhuma condição verdadeira for encontrada, e existir uma cláusula **ELSE**, o conjunto de comandos que a segue será executado.

As cláusulas **ELSIF** e **ELSE** são opcionais, e o número de cláusulas **ELSIF** não é limitado.



## Comando *IF ELSE*

```
IF condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN          -- clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                          -- clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```

## Comando *IF ELSE*

```
IF condicao_1 THEN
  IF condicao_2 THEN
    comando_sequencial;
  ELSE
    comando_sequencial;
  END IF;
ELSE
  IF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
  ELSE
    comando_sequencial;
  END IF;
END IF;
```

Exercício 2 - Descreve este circuito utilizando os comandos PROCESS e o comando IF ELSE. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.

  

**Exercício 2 - Descreve este circuito utilizando os comandos PROCESS e o comando IF ELSE. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.**

*Resposta:*

```
1 ENTITY mux_4a IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT; -- entradas
3         s0, s1       : IN BIT; -- selecao
4         ot           : OUT BIT); -- saida
5 END mux_4a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_4a IS
8   SIGNAL sel : BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
9 BEGIN
10  sel <= s1 & s0;
11  abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12  BEGIN
13    IF sel = "00" THEN ot <= i0;
14    ELSIF sel = "01" THEN ot <= i1;
15    ELSIF sel = "10" THEN ot <= i2;
16    ELSE ot <= i3;
17  END IF;
18  END PROCESS abc;
19 END teste;
```

## Comando *CASE WHEN*

Permite a execução condicional de **um ou mais comandos sequenciais**, conforme o valor de uma expressão.

Cada condição define um conjunto de comandos sequenciais a ser executado. Todas as condições possuem a mesma prioridade.

## Comando *CASE WHEN*

É possível agrupar as condições através do delimitador "|".

As palavras reservadas **TO** e **DOWNTO** podem ser empregadas para delimitar uma faixa de condições.


A palavra **OTHERS** pode ser empregada na última condição para agrupar as condições não relacionais na lista.

# Comando *CASE WHEN*

```
CASE expressao_de_escolha IS                -- expressao_de_escolha =
  WHEN condicao_1                            => comando_a;                -- condicao_1
  WHEN condicao_2                            => comando_b; comando_c;      -- condicao_2
  WHEN condicao_3 | condicao_4                => comando_d;                -- condicao_3 ou condicao_4
  WHEN condicao_5 TO condicao_9              => comando_d;                -- condicao_5 ate condicao_9
  WHEN OTHERS                               => comando_e; comando_f;      -- condicoes restantes
END CASE;
```



# Comando *CASE WHEN*

Exemplo de aplicação:

 

```
CASE na IS
  WHEN 3      => s0 <= i0 OR i1;    s1 <= i3;
  WHEN 7 TO 12 => s0 <= i1;        s1 <= i4;
  WHEN OTHERS => s0 <= i0 AND i1;  s1 <= i5;
END CASE;
```

Exercício 3 - Descreve este circuito utilizando os comandos PROCESS e o comando CASE WHEN. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.

  

**Exercício 3 – Descreve este circuito utilizando os comandos PROCESS e o comando CASE WHEN. Considere todos os sinais de entrada na lista de sensibilidades.**

*Resposta:*

```
1 ENTITY mux_5a IS
2   PORT {i0, i1, i2, i3 : IN BIT;
3         s1, s0         : IN BIT;
4         ot             : OUT BIT};
5 END mux_5a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_5a IS
8   SIGNAL sel : BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
9 BEGIN
10  sel <= s1 & s0;
11  abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12  BEGIN
13    CASE sel IS
14      WHEN "00" => ot <= i0;
15      WHEN "01" => ot <= i1;
16      WHEN "10" => ot <= i2;
17      WHEN OTHERS => ot <= i3;
18    END CASE;
19  END PROCESS abc;
20 END teste;
```